

Practice #7. How to use FPGA board
Jiwon Lee, Sangjun Son

Goal

- ZED Board Tutorial.
 - Setup the board.
 - *SW2LED* module: A combinational logic that blinks [7:0] LED in response to [7:0] SWITCH.
- Implement a simple sequential logic with external clock.

 


Figure 1: ZedBoard Jumper Map [1].

1 Implementation

이번 프로젝트는 ZED Board를 처음으로 수령하고 PC에 연결하여 각각의 컴포넌트를 조작할 수 있는 환경설정을 목표로 한다. 이전 Lab 세션에서는 Design과 Simulation을 통해 Verilog 코드를 작성하고 테스트 벤치 상에서 알맞는 동작을 하는지 간접적으로 확인하는 작업을 해왔다. 이번에는 Synthesis와 Implementation을 한 이후에 Board에 Bitstream Generator를 이용해 실질적으로 올바른 동작을 하는지 눈으로 확인할 수 있을 것이다. 튜토리얼로 토글된 스위치에 해당하는 위치의 LED가 켜지는 프로그램을 통해 보드의 컴포넌트 작동을 확인하고 이후 실습으로 1 sec Checker를 구현하고 이를 보드 위에서 잘 작동하는지 확인할 것이다.

1.1 ZED Board Tutorial

8 switches와 8 LEDs를 서로 연결하는 코드는 다음과 같으며 보드에 해당하는 컴포넌트 번호는 Hardware User's Guide [2]를 참고하였다. 기존 프로젝트와는 다르게 User Constraints를 작성해주어야 하며 이는 제공된 템플릿을

Practice #7. How to use FPGA board
Jiwon Lee, Sangjun Son

활용해 원하는 포트 및 전달받을 신호 변수를 지정해주었다.

SW2LED

- Verilog Code, sw2led.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module sw2led(
3     input [7:0] SW,
4     output [7:0] LD
5 );
6     assign LD = SW;
7
8 endmodule
```

- User Constraints, sw2led.xdc

```
1 # -----
2 # User DIP Switches - Bank 35
3 # -----
4 set_property PACKAGE_PIN F22 [get_ports {SW[0]}}; # "SW0"
5 set_property PACKAGE_PIN G22 [get_ports {SW[1]}}; # "SW1"
6 set_property PACKAGE_PIN H22 [get_ports {SW[2]}}; # "SW2"
7 set_property PACKAGE_PIN F21 [get_ports {SW[3]}}; # "SW3"
8 set_property PACKAGE_PIN H19 [get_ports {SW[4]}}; # "SW4"
9 set_property PACKAGE_PIN H18 [get_ports {SW[5]}}; # "SW5"
10 set_property PACKAGE_PIN H17 [get_ports {SW[6]}}; # "SW6"
11 set_property PACKAGE_PIN M15 [get_ports {SW[7]}}; # "SW7"
12 set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports -of_objects [get_iobanks 35]];
13
14 # -----
15 # User LEDs - Bank 33
16 # -----
17 set_property PACKAGE_PIN T22 [get_ports {LD[0]}}; # "LD0"
18 set_property PACKAGE_PIN T21 [get_ports {LD[1]}}; # "LD1"
19 set_property PACKAGE_PIN U22 [get_ports {LD[2]}}; # "LD2"
20 set_property PACKAGE_PIN U21 [get_ports {LD[3]}}; # "LD3"
21 set_property PACKAGE_PIN V22 [get_ports {LD[4]}}; # "LD4"
22 set_property PACKAGE_PIN W22 [get_ports {LD[5]}}; # "LD5"
23 set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {LD[6]}}; # "LD6"
24 set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {LD[7]}}; # "LD7"
25 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports -of_objects [get_iobanks 33]];
26 set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports -of_objects [get_iobanks 34]];
```

위의 모듈 코드를 보면 입력과 출력으로 8 비트 SW와 LD가 있는 것을 확인할 수 있다. 단순히 두 개의 wire를 이어주는 논리로 작성이 되었으며 사용되는 입력과 출력 신호는 각각 DIP Switches (Bank 35)와 User LEDs (Bank 33)에 해당하는 컴포넌트의 포트번호를 통해 연결되어 있는 것을 확인할 수 있다 [2].

Practice #7. How to use FPGA board
Jiwon Lee, Sangjun Son

1.2 Practice: One Second Checker

One Second Checker는 크게 Down counter와 Up counter로 구성되어 있다. Down counter는 GCLK의 신호를 초 단위로 바꿔주는 역할을 하며 Up counter는 Down counter에 따라 즉 초 단위로 카운트가 되는 역할을 한다. Up counter를 LED에 연결하여 보드에서 확인할 수 있게 하였다.

One Second Checker

- Verilog Code, one_sec_checker.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module one_sec_checker#(
4     parameter CLK_FREQ = 28'd100000000
5 ) (
6     input GCLK,
7     input BTNC,
8     output [7:0] LD
9 );
10
11 reg [27:0] down_counter;
12 reg [7:0] up_counter;
13 assign LD = up_counter;
14
15 initial begin
16     up_counter <= 0;
17     down_counter <= CLK_FREQ;
18 end
19
20 always @(posedge GCLK or posedge BTNC) begin
21     if (BTNC) begin
22         up_counter <= 0;
23         down_counter <= CLK_FREQ;
24     end
25     else begin
26         if (down_counter == 0) begin
27             up_counter <= up_counter + 8'd1;
28             down_counter <= CLK_FREQ;
29         end
30         else begin
31             down_counter <= down_counter - 28'd1;
32         end
33     end
34 end
35 endmodule
```

- User Constraints, one_sec_checker.xdc

```
1 # -----
2 # Clock Source - Bank 13
3 # -----
4 set_property PACKAGE_PIN Y9 [get_ports {GCLK}]; # "GCLK"
5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports -of_objects [get_iobanks 13]];
6
7 # -----
8 # User LEDs - Bank 33
9 # -----
10 set_property PACKAGE_PIN T22 [get_ports {LD[0]}]; # "LD0"
11 set_property PACKAGE_PIN T21 [get_ports {LD[1]}]; # "LD1"
12 set_property PACKAGE_PIN U22 [get_ports {LD[2]}]; # "LD2"
13 set_property PACKAGE_PIN U21 [get_ports {LD[3]}]; # "LD3"
14 set_property PACKAGE_PIN V22 [get_ports {LD[4]}]; # "LD4"
15 set_property PACKAGE_PIN W22 [get_ports {LD[5]}]; # "LD5"
16 set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {LD[6]}]; # "LD6"
17 set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {LD[7]}]; # "LD7"
18 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports -of_objects [get_iobanks 33]];
19
20 # -----
21 # User Push Buttons - Bank 34
```

Practice #7. How to use FPGA board
Jiwon Lee, Sangjun Son

```

22 # -----
23 set_property PACKAGE_PIN P16 [get_ports {BTNC}]; # "BTNC"
24 set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports -of_objects [get_iobanks 34]];

```

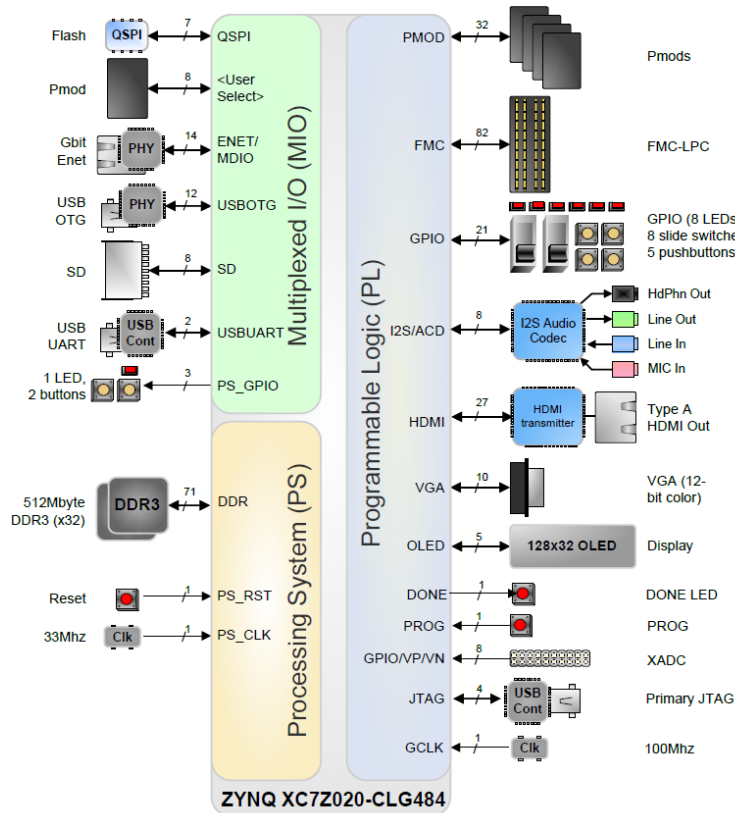


Figure 2: ZedBoard Block Diagram [2].

ZedBoard의 Clock frequency를 확인하기 위해서 User Guide에 적힌 스펙을 확인하면 된다. Figure 2에서 볼 수 있듯이 GCLK은 100 MHz의 주기를 가지므로 Down counter를 $CLK_FREQ = 10^8$ 으로 초기화 한다. 그리고 매 GCLK 신호 마다 counter에서 1을 빼주는 방식으로 업데이트 해준다. Down counter가 0이 됐다면 이는 1초가 흘렀음을 의미하고 Up counter (1초마다 증가하는 카운터)에 1을 증가시키고 동시에 Down counter를 다시 $CLK_FREQ = 10^8$ 으로 초기화 한다. 이때 리셋 신호인 BTNC 신호가 들어오면 Clock 신호에 Asynchronous하게 Down counter, Up counter 모두 초기화 해준다.

위의 User Constraints는 입력 GCLK, BTNC와 출력 LD에 해당하는 포트에 대응되는 환경 변수를 표현한 코드 이. 각각 Clock Source (Bank 13), User Push Buttons (Bank 34) 와 User LEDs (Bank 33)에 해당하는 컴포넌트의 포트번호를 통해 연결되어 있는 것을 확인할 수 있다 [2].

Practice #7. How to use FPGA board
Jiwon Lee, Sangjun Son

2 Experiments

2.1 Implementation Results

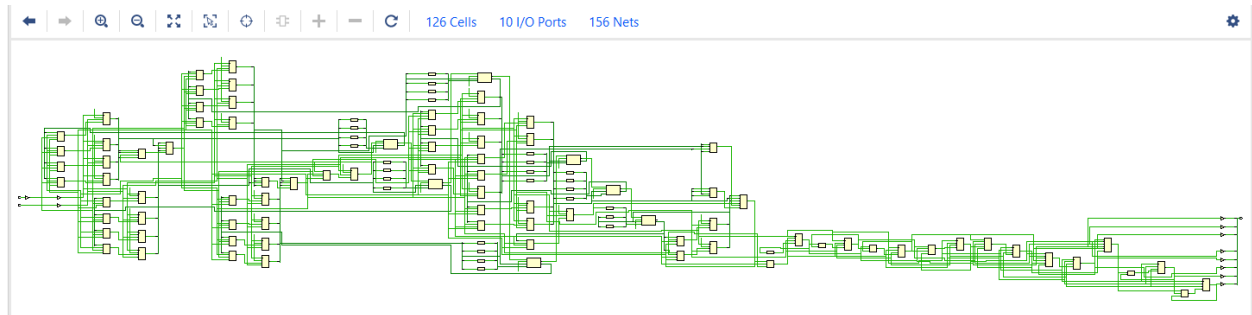


Figure 3: Schematic of *One Second Checker* after Implementation

 


Figure 4: I/O ports used in *One Second Checker* after Implementation

Practice #7. How to use FPGA board
Jiwon Lee, Sangjun Son

2.2 Execution Results

 


Figure 5: Execution results of SW2LED and One Second Checker

3 Conclusion

이번 주 실습 결과는 영상으로 촬영하여 압축파일에 함께 첨부하였다. 이번 실습은 구현 사항에 있어서는 그렇게 어려운 부분은 없었지만 기존의 실습과는 다르게 환경을 제대로 설정해주어야 원하는 결과를 얻을 수 있다는 것을 확인하였다.

Verilog 코드의 Port와 보드의 구성품과 연결하고 올바르게 전압을 올려줘야 하는 과정에서 혼란을 겪었고 앞으로의 실습에서도 사소한 구현이 동작여부를 좌지우지할 수 있을 것이라는 우려를 낳았다. ZedBoard User Guide [2]를 자주 참고할 것 같다. Synthesis, Implementation 그리고 Bitstream Generation을 수행하는데 오랜 시간이 걸리는 만큼 Simulation test bench의 중요성 또한 상기하였다.

References

- [1] Computing Memory Architecture Lab. *Practice 5: PE implementation and BRAM modeling*. Hardware System Design, April 2021.
- [2] ZedBoard. *Hardware User's Guide, Version 2.2*. Zynq™ Evaluation and Development, January 2014.