

Practice #5. PE implementation & BRAM modeling Jiwon Lee, Sangjun Son

Goal

- Implement BRAM model & test bench according to scenarios.
 - Make test bench that instantiates two BRAMs and initialize one BRAM to store address as data.
 - Copy every data from the initialized BRAM to the other BRAM.
- Implement PE with floating point fused multiply adder.

1 Implementation

이번 프로젝트는 Block Random Access Memory와 Processing Element를 각각 구현함으로써 추후 구현할 Matrix-Matrix Multiplication을 수행하기 위한 기본 모듈을 구성하는 것을 목적으로 한다. 아래는 코드 구현과 함께 간략한 아이디어 및 기능에 대한 설명이 (1) BRAM, (2) PE 순으로 진행된다.

1.1 Block Random Access Memory, BRAM

BRAM의 경우 크게 두 부분으로 이뤄져 있다. (1) 모듈이 실행이 되기 전 INIT_FILE에서 내부 메모리 mem를 읽는 부분과 done 신호가 주어졌을 때, OUT_FILE에 mem의 상태를 출력하는 부분과, (2) EN, RST, WE 신호가 들어왔을 때 경우에 따라 입력되는 데이터를 mem에 읽고 쓰는 역할을 한다.

- 아래에 첨부된 코드 중 21-28 라인의 외부 파일 입출력에 관한 구현 보면, initial 구문을 이용하여 모듈의 생성과 동시에 파일 입출력에 대한 실행 구문에 대한 scope를 지정한다. \$readmemh 로 시작함으로써 INIT_FILE 파일을 읽어 mem에 저장한다. 그 후 done 신호 들어올 때 까지 대기하다가 신호가 들어오면 \$writememh 함수를 사용해 OUT_FILE에 mem 데이터를 저장한다. 이 때 함수에 붙어있는 \$readmemh와 \$writememh의 h는 hexadecimal로 파일에 저장하는 값을 16진수 형태로 저장하는 옵션을 의미한다.
- 30-46 라인은 BRAM의 input으로 주어지는 신호에 따라 모듈로써의 기능을 구현하는 부분이다. BRAM_CLK와 BRAM_RST 그리고 BRAM_EN, BRAM_WE의 신호에 따라 읽기, 쓰기, 초기화, 파일 출력을 위한 기능을 수행하게 된다. BRAM_RST은 BRAM_CLK에 Async로, BRAM_EN, BRAM_WE는 Sync로 구현하였다.
 - BRAM_RST이 posedge일 경우 BRAM_RDDATA에는 0을 할당한다. (31 라인)
 - BRAM_EN이 활성화되어 있고 BRAM_WE 또한 활성화되어 있다면, True를 가지는 bit에 해당하는 영역을 BRAM_WRDATA에서 mem으로 복사한다. (35-38 라인)

$$\text{mem}[\text{addr}][8 * (i + 1) - 1 : 8 * i] \leftarrow \text{BRAM_WRDATA}[8 * (i + 1) - 1 : 8 * i] \quad (1)$$

- BRAM_EN이 활성화되어 있고 BRAM_WE이 활성화되어 있다면, 메모리로부터 데이터를 읽어오는 기능을 수행한다. Read에 걸리는 사이클이 2 cycle이 걸리도록 구현을 해야하기 때문에 dout을 버퍼로 사용해 1 cycle이 추가되도록 한다. (41-42 라인)

MY_BRAM

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module my_bram #(
3     parameter integer BRAM_ADDR_WIDTH = 15,
4     parameter INIT_FILE = "input.txt",
5     parameter OUT_FILE = "output.txt"
6 ) (
7     input wire [BRAM_ADDR_WIDTH-1:0] BRAM_ADDR,
8     input wire BRAM_CLK,
9     input wire [31:0] BRAM_WRDATA,
10    output reg [31:0] BRAM_RDDATA,
```

Practice #5. PE implementation & BRAM modeling
Jiwon Lee, Sangjun Son

```
11     input wire BRAM_EN,
12     input wire BRAM_RST,
13     input wire [3:0] BRAM_WE,
14     input wire done
15 );
16 reg [31:0] mem[0:8191];
17 wire [BRAM_ADDR_WIDTH-3:0] addr = BRAM_ADDR[BRAM_ADDR_WIDTH-1:2];
18 reg [31:0] dout;
19
20 initial begin
21     if (INIT_FILE != "") begin
22         $readmemh (INIT_FILE, mem);
23     end
24     wait (done) begin
25         $writememh (OUT_FILE, mem);
26     end
27 end
28
29 always @(posedge BRAM_CLK or posedge BRAM_RST) begin
30     if (BRAM_RST) begin
31         BRAM_RDDATA <= 0;
32     end
33     if (BRAM_EN) begin
34         if (BRAM_WE) begin
35             if (BRAM_WE[0]) mem[addr][7:0] <= BRAM_WRDATA[7:0];
36             if (BRAM_WE[1]) mem[addr][15:8] <= BRAM_WRDATA[15:8];
37             if (BRAM_WE[2]) mem[addr][23:16] <= BRAM_WRDATA[23:16];
38             if (BRAM_WE[3]) mem[addr][31:24] <= BRAM_WRDATA[31:24];
39         end
40         else begin
41             dout <= mem[addr];
42             BRAM_RDDATA <= dout;
43         end
44     end
45 end
46 endmodule
```

Practice #5. PE implementation & BRAM modeling
Jiwon Lee, Sangjun Son

1.2 Processing Element, PE

아래의 모듈은 Lab03 adder 모듈이다. ain과 bin 길이의 입력값이

MY_PE

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module my_add #(
3     parameter BITWIDTH = 32
4 )
5 (
6     input [BITWIDTH-1:0] ain,
7     input [BITWIDTH-1:0] bin,
8     output [BITWIDTH-1:0] dout,
9     output overflow
10 );
11     // concatenate (overflow, dout) & detect overflow
12     assign {overflow, dout} = ain + bin;
13 endmodule
```

Practice #5. PE implementation & BRAM modeling
Jiwon Lee, Sangjun Son

2 Result

2.1 Block Random Access Memory, BRAM

아래의 코드는 BRAM의 구현의 Validity를 확인하기 위해 시나리오에 맞게 구현한 것이다. BRAM 인스턴스 두 개를 만들고 각각을 MY_BRAM1과 MY_BRAM2로 명명하였다.

MY_BRAM1은 input.txt에 저장된 mem에 있는 값들을 호출하여 저장하는 역할을 하고 또한 mem에 있는 값들을 MY_ADDR를 변화하면서 BRAM_RDDATA1로 읽어온다. MY_BRAM2의 경우 이렇게 읽어온 BRAM_RDDATA1을 BRAM_WRDATA2로 사용하여 mem에 저장하게 되고 완료가 되면 done 신호를 주어 output.txt에 저장하게 된다. 아래 Figure 1은 상기된 설명을 도식화한 것이다.

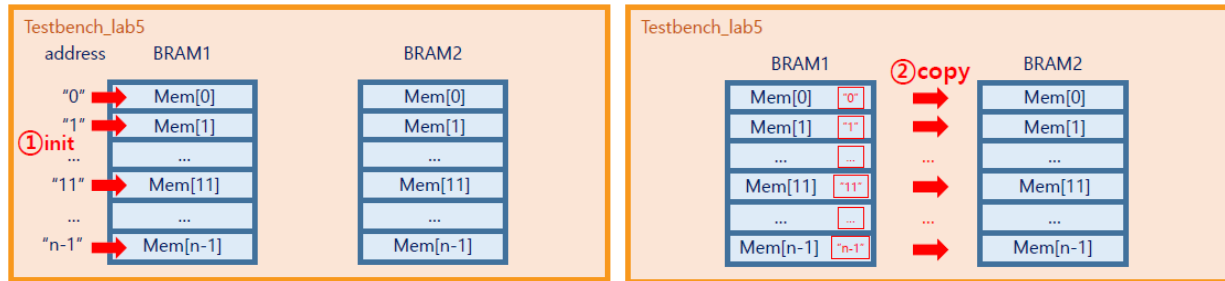


Figure 1: Testbench Scenarios: 2개의 BRAM을 인스턴스화 하고 BRAM1에서 input.txt을 읽어 메모리에 저장하고 다른 BRAM2에서 BRAM1의 데이터를 전달받아 output.txt에 저장한다.

모든 테스트를 시작하기 전에 input.txt를 초기화하기 위한 과정을 거친다. 주소에 해당하는 인덱스를 값으로 가질 수 있도록 for문을 통해 대입시킨 후 \$writememh를 통해 파일에 저장을 한다. (23-24 라인)

TB MY BRAM

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module tb_my_bram #(
4     parameter integer BRAM_ADDR_WIDTH = 15,
5     parameter INIT_FILE = "input.txt"
6 )();
7     reg [31:0] BRAM_INIT[0:8191];
8     reg [BRAM_ADDR_WIDTH-1:0] BRAM_ADDR;
9     reg BRAM_CLK;
10    reg BRAM_RST;
11    reg [3:0] BRAM_WE;
12    reg done;
13    wire [31:0] BRAM_WRDATA1, BRAM_RDDATA1;
14    wire [31:0] BRAM_WRDATA2, BRAM_RDDATA2;
15    integer i;
16
17    initial begin
18        BRAM_ADDR <= 0;
19        BRAM_CLK <= 1;
20        BRAM_RST <= 0;
21        BRAM_WE <= 0;
22        done <= 0;
23        for (i = 0; i < 8192; i = i + 1) begin
24            BRAM_INIT[i][31:0] <= i;
25        end
26        #10 $writememh(INIT_FILE, BRAM_INIT);
27
28        for (i = 0; i <= 8192; i = i + 1) begin
29            BRAM_ADDR <= i << 2; #20;

```

Practice #5. PE implementation & BRAM modeling
Jiwon Lee, Sangjun Son

```
30     BRAM_WE <= 4'b1111; #10;
31     BRAM_WE <= 0; #30;
32 end
33     done <= 1'b1; #30;
34     BRAM_RST <= 1'b1;
35 end
36
37 always #5 BRAM_CLK = ~BRAM_CLK;
38 assign BRAM_WRDATA2 = BRAM_RDDATA1;
39
40 my_bram MY_BRAM1 (
41     .BRAM_ADDR(BRAM_ADDR),
42     .BRAM_CLK(BRAM_CLK),
43     .BRAM_WRDATA(BRAM_WRDATA1),
44     .BRAM_RDDATA(BRAM_RDDATA1),
45     .BRAM_EN(1'b1),
46     .BRAM_RST(BRAM_RST),
47     .BRAM_WE(0),
48     .done(0)
49 );
50 my_bram #(,INIT_FILE("")) MY_BRAM2 (
51     .BRAM_ADDR(BRAM_ADDR),
52     .BRAM_CLK(BRAM_CLK),
53     .BRAM_WRDATA(BRAM_WRDATA2),
54     .BRAM_RDDATA(BRAM_RDDATA2),
55     .BRAM_EN(1'b1),
56     .BRAM_RST(BRAM_RST),
57     .BRAM_WE(BRAM_WE),
58     .done(done)
59 );
60 endmodule
```

위 Testbench 코드를 수행하면 아래와 같은 Waveform을 확인할 수 있다.



Practice #5. PE implementation & BRAM modeling
Jiwon Lee, Sangjun Son

```
1 00000000
2 00000001
3 00000002
4 00000003
5 00000004
6 00000005
7 00000006
8 00000007
9 00000008
10 00000009
11 0000000a
12 0000000b
13 0000000c
14 0000000d
15 0000000e
16 0000000f
17 00000010
18 00000011
19 00000012
20 00000013
```

2.2 Processing Element, PE

3 Conclusion

입력되는 범위의 값들은 uniformly random하게 선택한 값들을 가지고 시뮬레이션 결과를 살펴보았을 때, 연산 결과 값이 실제 값과 일치하는 것을 확인할 수 있었다. Array를 이용하여 generate-for statement에서 간편하게 원하는 값을 얻어낸다는 점이 이번 프로젝트 구현 중 핵심 아이디어였다.

cmd의 값에 따라 출력값을 변화시키기 위해 always @(cmd) 구문을 사용하지 않고, 삼항연산자를 사용할 때에도 원하는 형태로 waveform이 출력되었는데, 삼항연산자 자체도 always와 비슷한 역할로 event가 발생하면 출력값을 변화시키는 역할을 확인하였다. 향후 프로젝트에서 IP catalog를 이용해 기존의 모듈을 효율적으로 활용하여 코드를 작성하는 방법을 익힐 수 있었으며, custom modularization 과정을 익힐 수 있었다.